

TL431稳压源结构图

其实就是一个电压源Vref(=2.5V)加上一个运算放大器，网上有很多TL431的应用电路，其实把TL431分解开之后电路就很容易理解了。